

# 數位系統設計實習

## Lecture 3

### Verilog HDL (Behavior Level)

指導老師：陳勇志 教授

實習課助教：蔡沛希

# Outline

2

- Behavior Level
- 變數:wire和reg的分別
- Always的使用
- If...else if...else的使用
- case及for迴圈
- 例題:Decoder 、 Encoder 、 Multiplexer
- LAB 3-1 and 3-2

# Chapter

3

- Behavior Level
- 變數:wire和reg的分別
- Always的使用
- If...else if...else的使用
- case及for迴圈
- 例題:Decoder、Encoder、Multiplexer
- LAB 3-1 and 3-2

# Behavioral Level

4

- ◆ Verilog HDL中的最抽象的層級
- ◆ 就像我們在寫C語言程序時，不必關心底層硬件的具體實現一樣，我們只需關注電路要執行的“功能”和“行為”。
- ◆ There are two structured procedure statements in Verilog
  - Initial statement：定義電路初始狀態
  - Always statement：對於不同輸入訊號的反應

# Chapter

5

- Behavior Level
- 變數:wire和reg的分別
- Always的使用
- If...else if...else的使用
- case及for迴圈
- 例題:Decoder、Encoder、Multiplexer
- LAB 3-1 and 3-2

# Verilog HDL

6

## □ Nets:

- Nets是用來表示不同硬體元件之間連接的線。
- Nets就像電線，能夠將信號從一個部件傳送到另一個部件。這些連接點上的信號是持續的。
- Nets 主要通過關鍵字 **wire** 來定義。

**All outputs of **assign** statement must be wires !**

# Verilog HDL

7

## □ Registers(暫存器):

- Registers在Verilog中的概念類似於計算機的臨時記憶單元，它可以保存數據直到被更新為止。
- In Verilog, 我們使用 `register`來存儲中間值或者暫存的結果。
- Register 主要透過關鍵字 `reg` 來定義。

**All outputs of `always` blocks must be reg!**

# Verilog HDL

8

## □ Dataflow Modeling :

– 資料流敘述的前後次序不重要。

\*出現在 `=` 敘述左邊的信號必須是`wire`資料型態

\*例如 `assign out = A & B;`

## □ Behavior Modeling :

– `always`方塊內敘述的前後次序很重要。

但若其間沒有相關性, 次序對調不影響結果

\*出現在 `=` 敘述左邊的信號必須宣告`reg`資料型態

\*例如 `always@ (A, B)`

`out = A & B;`



# Verilog HDL

9

## □ Gate-Level Modeling

ex: `and a1( a, b, c );`  
`nor a0(a, b, c );`

## □ Data-Flow Modeling

ex: `assign a = ~b;`

## □ Behavior Modeling

ex: `always @( load )`  
`begin`  
`if ( load )`  
`begin`  
`a = b;`  
`c = a;`  
`end`  
`end`

# Chapter

10

- Behavior Level
- 變數:wire和reg的分別
- **Always**的使用
- If...else if...else的使用
- case及for迴圈
- 例題:Decoder、Encoder、Multiplexer
- LAB 3-1 and 3-2

# Always Statement


- ◆ 驅動某值至reg (等號的左式必為reg，右式可為net 或 reg)
- ◆ 事件與事件之間需用” or ”或”，”分開
- ◆ 當”事件”有變化時(  $0 \rightarrow 1$ 、 $1 \rightarrow 0$  )，則會執行”敘述”
- ◆ 事件中可以使用正緣觸發posedge( $0 \rightarrow 1$ )和負緣觸發negedge( $1 \rightarrow 0$ )
- ◆ 句法：

```
always @( 事件1, 事件2, ... )  
    begin  
        敘述1;  
        敘述2;  
        ... ..  
    end
```

# Always Block

 
## Combinational

```
module combinational(a, b, sel,  
                    out);  
  
    input a, b;  
    input sel;  
    output out;  
    reg out;  
  
    always @ (a or b or sel)  
    begin  
        if (sel) out = a;  
        else out = b;  
    end  
endmodule
```


 
## Sequential

```
module sequential(a, b, sel,  
                 clk, out);  
  
    input a, b;  
    input sel, clk;  
    output out;  
    reg out;  
  
    always @ (posedge clk)  
    begin  
        if (sel) out <= a;  
        else out <= b;  
    end  
endmodule
```



# Chapter

13

- Behavior Level
- 變數:wire和reg的分別
- Always的使用
- If...else if...else的使用
- case及for迴圈
- 例題:Decoder、Encoder、Multiplexer
- LAB 3-1 and 3-2

# Conditional Statements

## if ... else...

```
if (condition 1)
  begin
    .....
  end
else if (condition 2)
  begin
    .....
  end
else
  begin
    .....
  end
```



```
if (opcode == 2'b00)
  out = a + b;
else if(opcode == 2'b01)
  out = a - b;
else if(opcode == 2'b10)
  begin
    out = a * b;
  end
else
  out = a ^ b;
```

# if ... else statement

15

EX :

```
always @ ( selA or selB or selC or A or B or C )
```

```
begin
```

```
if ( selA ) q = A;
```

```
    else if (selB )    q = B;
```


```
    else if (selC )    q = C;
```

```
    else                q = 0;
```

```
end
```

# if ... else statement

16

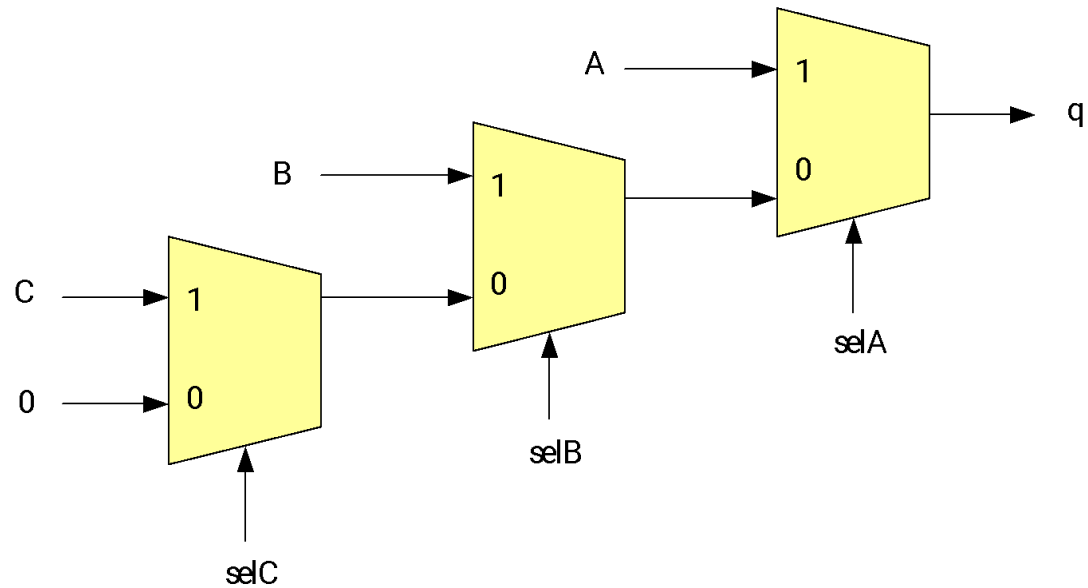



# Chapter

17

- Behavior Level
- 變數:wire和reg的分別
- Always的使用
- If...else if...else的使用
- **case及for迴圈**
- 例題:Decoder、Encoder、Multiplexer
- LAB 3-1 and 3-2

# Conditional Statements case

```
case (state)
  2'b00 : .....
  2'b01 : .....
  2'b10 : .....
  2'b11 : .....
  default : .....
endcase
```



```
case (opcode)
  2'b00 : out = a + b;
  2'b01 : out = a - b;
  2'b10 : out = a * b;
  2'b11 : out = a ^ b
  default :
endcase
```

# case statement

19

```
module case_ex (selA, selB, selC, A, B, C, q );  
    input ...  
    ...  
    always @ ( selA or selB or selC or A or B or C )  
    begin  
        case( { selA, selB, selC } )  
            3'b100: q = A;  
            3'b010: q = B;  
            3'b001: q = C;  
            default: q = 0;  
        endcase  
    end  
endmodule
```

# for loop

20

EX :

integer index;

for(index=low\_range; index<high\_range;  
index=index+step)

begin

< statement >;

end


# Chapter

21

- Behavior Level
- 變數:wire和reg的分別
- Always的使用
- If...else if...else的使用
- case及for迴圈
- 例題:Decoder 、 Encoder 、 Multiplexer
- LAB 3-1 and 3-2

# Decoder

- 具有Enable功能之3對8解碼器：

 

Input			Output	
$i_2$	$i_1$	$i_0$	enable	out[7:0]
X	X	X	0	00000000
0	0	0	1	00000001
0	0	1	1	00000010
0	1	0	1	00000100
0	1	1	1	00001000
1	0	0	1	00010000
1	0	1	1	00100000
1	1	0	1	01000000
1	1	1	1	10000000

# Decoder


23

```
module decoder_3x8(i0, i1, i2, en, out);
input i0, i1, i2, en;
output [7:0]out;
reg [7:0]out;
always @(*)
begin
    if(en)
        begin
            case({i2, i1, i0})
                3'b000: out = 8'b00000001;
                3'b001: out = 8'b00000010;
                3'b010: out = 8'b00000100;
                3'b011: out = 8'b00001000;
                3'b100: out = 8'b00010000;
                3'b101: out = 8'b00100000;
                3'b110: out = 8'b01000000;
                3'b111: out = 8'b10000000;
            endcase
        end
    else
        begin
            out = 8'b00000000;
        end
    end
endmodule
```

# Encoder

24

- 8對3的優先編碼器 (Priority Encoder) :

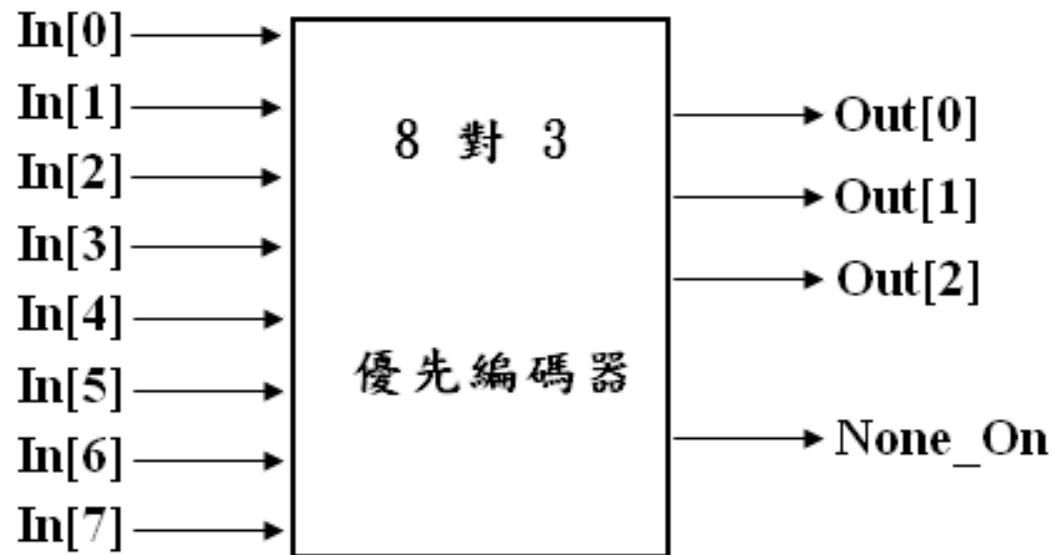



# Encoder

Input								Output			
In[7]	In[6]	In[5]	In[4]	In[3]	In[2]	In[1]	In[0]	Out[2]	Out[1]	Out[0]	None_ON
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	X	0	0	1	0
0	0	0	0	0	1	X	X	0	1	0	0
0	0	0	0	1	X	X	X	0	1	1	0
0	0	0	1	X	X	X	X	1	0	0	0
0	0	1	X	X	X	X	X	1	0	1	0
0	1	X	X	X	X	X	X	1	1	0	0
1	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	0

# Encoder

26


```
module Encoder_8X3 (In, Out,  
None_ON);  
input  [7:0] In;  
output [2:0] Out;  
output      None_ON;  
reg  [2:0] Out;  
reg      None_ON;
```

```
always @(In)  
begin  
    integer i;  
    Out = 0;  
    None_ON = 1;  
    for (i = 7; i >= 0; i = i - 1)  
        begin  
            if (In[i])  
                begin  
                    Out = i;  
                    None_ON = 0;  
                end  
            end  
        end  
    end  
end  
endmodule
```

# Multiplexer

27

## □ 8對1多工器：

 

Input			output
$sel[2]$	$sel[1]$	$sel[0]$	out
0	0	0	$i0$
0	0	1	$i1$
0	1	0	$i2$
0	1	1	$i3$
1	0	0	$i4$
1	0	1	$i5$
1	1	0	$i6$
1	1	1	$i7$

# Multiplexer

28

```
module MUX_8X1(sel, i0, i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7, out);  
input i0, i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7;  
input [2:0]sel;  
output out;  
reg out;  
always @(sel or i0 or i1 or i2 or i3 or i4 or i5 or i6 or i7)  
//always@(*)  
    case(sel)  
        3'b000: out = i0;  
        3'b001: out = i1;  
        3'b010: out = i2;  
        3'b011: out = i3;  
        3'b100: out = i4;  
        3'b101: out = i5;  
        3'b110: out = i6;  
        3'b111: out = i7;  
    endcase  
endmodule
```

# Chapter


29

- Behavior Level
- 變數:wire和reg的分別
- Always的使用
- If...else if...else的使用
- case及for迴圈
- 例題:Decoder、Encoder、Multiplexer
- LAB 3-1 and 3-2

# 補充：Verilog HDL

28

## □ 三態閘：

 

assign Out=(Enable)? In:1'bz;


Enable	In	Out
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

buf\_name name(output, input, control);

bufif1

當 control = 1 則相當緩衝器

當 control = 0 則輸出呈現高阻抗

 

/Enable	In	Out
0	0	0
0	1	1
1	0	Z
1	1	Z

bufif0

當 control = 0 則相當緩衝器

當 control = 1 則輸出呈現高阻抗

# Lab 3

31

- LAB 3-1 :


完成一個 $32 \times 1$ 的多工器。

- LAB 3-2 :

請利用4個三態閘與1個 $2 \times 4$ 解碼器，或用Behavior的方式描述其功能，並設計一個有enable功能的4對1多工器。

# LAB 3-1 :

32

 

輸入: [31:0]in, [4:0]sel;  
輸出:out;



## 33

```
輸入: [3:0]in, [1:0]sel,  
en;  
輸出: out;
```

# LAB 3

34

下課前繳交至moodle：

上傳verilog.v

波形截圖